


# Une réalisation de la machine $\beta$ orientée vers les performances

## Machine $\beta$ : format des instructions (rappel)


Toutes les opérations de la machine  $\beta$  (sauf les accès à la mémoire) sont effectuées entre registres.

Il y a deux formats possibles pour les instructions :

 - Le format sans valeur constante (literal)



 - Le format avec valeur constante (literal)



## Machine $\beta$ : instructions arithmétiques (rappel)

Sans valeur		Avec valeur	
Opcode	nom	Opcode	nom
$0x20$	ADD	$0x30$	ADDC
$0x21$	SUB	$0x31$	SUBC
$0x22$	MUL	$0x32$	MULC
$0x23$	DIV	$0x33$	DIVC

ADD(Ra,Rb,Rc) :  $PC \leftarrow PC + 4$   
 $Reg[Rc] \leftarrow Reg[Ra] + Reg[Rb]$

ADDC(Ra,literal,Rc) :  $PC \leftarrow PC + 4$   
 $Reg[Rc] \leftarrow Reg[Ra] + SEXT(literal)$

SEXT(literal) représente la valeur contenue dans l'instruction convertie de 16 à 32 bits, le signe étant conservé.

Pour mémoire, les instructions de comparaison, les instructions logiques et les instructions de décalage ont une structure similaire.

## Machine $\beta$ : instructions d'accès à la mémoire (rappel)

Opcode	nom
$0x18$	LD
$0x19$	ST

LD( $R_a$ ,literal, $R_c$ ) :  $PC \leftarrow PC + 4$   
 $EA \leftarrow \text{Reg}[R_a] + \text{SEXT}(\text{literal})$   
 $\text{Reg}[R_c] \leftarrow \text{Mem}[EA]$

ST( $R_c$ ,literal, $R_a$ ) :  $PC \leftarrow PC + 4$   
 $EA \leftarrow \text{Reg}[R_a] + \text{SEXT}(\text{literal})$   
 $\text{Mem}[EA] \leftarrow \text{Reg}[R_c]$

EA est ce qu'on appelle l'adresse "effective".

## Machine $\beta$ : instructions d'accès à la mémoire II (rappel)

Opcode	nom
$0x1F$	LDR

LDR(label,Rc) :  $PC \leftarrow PC + 4$   
 $EA \leftarrow PC + 4 \times \text{SEXT}(\text{literal})$   
 $\text{Reg}[Rc] \leftarrow \text{Mem}[EA]$

Dans LDR, l'instruction fournie à l'assembleur contient un étiquette (label). Dans l'instruction assemblée, la valeur introduite (literal) est calculée par

$$\text{literal} = ((\text{OFFSET}(\text{label}) - \text{OFFSET}(\text{inst. courante})) \div 4) - 1$$

## Machine $\beta$ : instructions de branchement (rappel)

Opcode	nom
$0x1B$	JMP

JMP(Ra,Rc) :  $PC \leftarrow PC + 4$   
 $EA \leftarrow \text{Reg}[Ra] \ \& \ 0x\text{FFFFFFFC}$   
 $\text{Reg}[Rc] \leftarrow PC$   
 $PC \leftarrow EA$

Les 2 bits inférieurs de Ra sont mis à 0 pour être sûr d'avoir une adresse de mot ; l'adresse de l'instruction suivant le JMP est sauvée dans Rc.

## Machine $\beta$ : instructions de branchement II (rappel)

Opcode	nom
$0x1D$	BEQ/BF
$0x1E$	BNE/BT

BEQ( $R_a$ , label,  $R_c$ ) :

- $PC \leftarrow PC + 4$
- $EA \leftarrow PC + 4 \times \text{SEXT}(\text{literal})$
- $\text{TMP} \leftarrow \text{Reg}[R_a]$
- $\text{Reg}[R_c] \leftarrow PC$
- if**  $\text{TMP} = 0$  **then**  $PC \leftarrow EA$

Dans BEQ, l'instruction fournie à l'assembleur contient un étiquette (label). Dans l'instruction assemblée, la valeur introduite (literal) est calculée par

$$\text{literal} = ((\text{OFFSET}(\text{label}) - \text{OFFSET}(\text{inst. courante})) \div 4) - 1$$

BNE est similaire à BEQ si ce n'est que l'on teste la nonégalité à 0.

TMP est utilisé car  $R_a$  et  $R_c$  pourraient être identiques.

## Une réalisation de la machine $\beta$ sans micro-code


Le but est de permettre l'exécution d'une instruction en un cycle. Dans ce but on procède comme suit.

- On multiplie les chemins de transfert de données en vue de permettre des transferts simultanés.
- La plupart des éléments ont alors un multiplexeur en entrée permettant de sélectionner une source parmi plusieurs.
- On utilise un ensemble de registres à *trois ports* (*three port*) permettant simultanément deux lectures et une écriture (à la transition d'horloge suivante).
- La logique de contrôle a alors pour but de sélectionner les entrées des différents éléments et la fonction calculée par l'ALU.
- On sépare la mémoire d'instructions et la mémoire de données (caches).


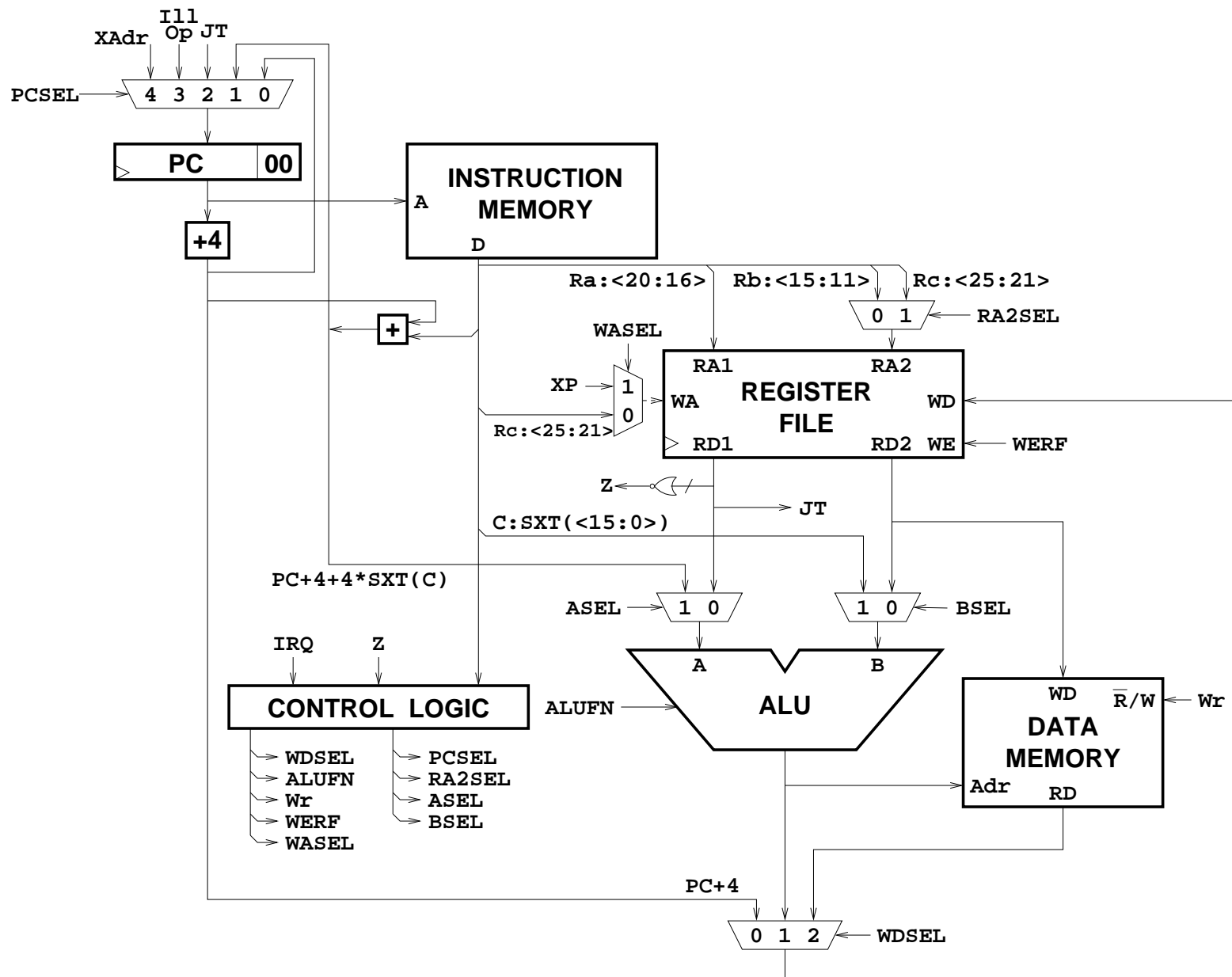
## Une réalisation de la machine $\beta$ sans micro-code (suite)

- L'écran suivant présente un schéma général d'une réalisation de  $\beta$  sans micro-code.
- Les "exceptions" qui forcent le sauvetage de PC + 4 dans XP (registre 30) et le saut à une adresse prédéterminée sont prévues.
- Le mode superviseur n'est pas explicitement implémenté.
- La mémoire virtuelle n'est pas explicitement prévue (on peut supposer une cache travaillant en adresses virtuelles).



## Machine $\beta$ sans micro-code : les signaux

Xadr	adresse du handler d'interruption.
ILLOP	adresse du handler d'opération illégale
JT	adresse de destination d'un JMP (jump target)
PCSEL	sélection de la source du PC
RA2SEL	sélection de la 2ième adresse de lecture pour les registres
WASEL	sélection de l'adresse d'écriture dans les registres
XP	registre d'exception (30)
WERF	Write Enable Register File
Z	test à 0 de la sortie 1 des registres
A(B)SEL	sélection entrée A (B) de l'ALU
WDSEL	sélection des données à écrire dans les registres
ALUFN	sélection de la fonction de l'ALU
Wr	mémoire de données en mode "écriture"

## Machine $\beta$ sans micro-code : la logique de contrôle

Cette logique est implémentée par une ROM ou un PLA.

	OP	OPC	LD	ST	JMP	BEQ	BNE	LDR	ILLOP	trap
ALUFN	F(op)	F(op)	“+”	“+”	-	-	-	“A”	-	-
WERF	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
BSEL	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-
WDSEL	1	1	2	-	0	0	0	2	0	0
Wr	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
RA2SEL	0	-	-	1	-	-	-	-	-	-
PCSEL	0	0	0	0	2	Z==1	Z==0	0	3	4
ASEL	0	0	0	0	-	-	-	1	-	-
WASEL	0	0	0	-	0	0	0	0	1	1

## Machine $\beta$ sans micro-code : performances ?

- La machine présentée exécute une instruction par cycle, mais les cycles devront être très long.
- En effet, il faut attendre, en cascade, la stabilisation de la mémoire d'instructions, des registres, de l'ALU, de la mémoire de données.
- La solution est d'organiser la machine en *pipeline*