 


ELEN037 – Microélectronique



H-M Nguyen et F. Senny
Année académique 2008-2009

Agenda

Répétition	Date	Semaine
« au menu » + FPGA	3/2	S1
(FPGA +) Logique CMOS	10/2	S2
Labo FPGA	17/2	S3
	24/2	S4
Labo Protel	3/3	S5
Courbe Ids(Vds) et transfert	10/3	S6
(visite fonderie UCL ?)	17/3	S7
	24/3	S8
Délai et effort de portes 1 niveau	31/3	S9
Délai et effort de portes à plusieurs niveaux, dimensionnement	21/4	S10
Puissance dissipée	28/4	S11
	6/5	S12

Travail FPGA

- Par groupe de 3 étudiants
- Programmation en VHDL
- Analyse temps-réel de signaux physiologiques
- Matériels
 - Logiciel Altium Designer
 - Carte de développement FPGA
- Rapport final à rendre pour le 3 avril 2009
- Présentation pratique souhaitée


Travail Spice

- Individuel
- Réaliser et expliquer une/plusieurs simulations d'un schéma ou méthode vu(e) au cours
- Simulation à réaliser sous Spice Student (*schematics* ou *capture* inutile, .cir directement)
- Sujet fourni fin-avril/début-mai
- Discussion à l'examen oral (juin)

Chapitre 1 – Transistors MOS


- nMOS

 - bon niveau 0 \Rightarrow **tire-bas**
- mauvais niveau 1 (= ?)



- pMOS

- bon niveau 1 \Rightarrow **tire-haut**
- mauvais niveau 0 (= ?)

 

Chapitre 1 – Logique CMOS

- Logique CMOS
 - réseau tire-haut pMOS
 - réseau tire-bas nMOS
 - réseaux **duals** l'un de l'autre
 - $A \leftrightarrow \text{not}[A]$
 - $\text{AND} \leftrightarrow \text{OR}$
- Fonctions élémentaires : AND, OR, INV

Chapitre 1 – exercice 1.4

- Implémenter les fonctions suivantes en logique CMOS (1 étage)
 - $Y = \text{not}[A.B.C+D]$
 - $Y = \text{not}[(A.B+C).D]$
 - $Y = \text{not}[A.B+C.(A+B)]$

Chapitre 1 – exercice 1.5

- Implémenter les fonctions suivantes en utilisant les portes logiques standards
 - $Y = A$ (buffer)
 - $Y = A \text{ XOR } B$
 - $Y = A \text{ NXOR } B$
 - $Y = AB + BC + AC$ (fonction « majorité »)

Chapitre 1 – exercice 1.16



- Donner le schéma « transistor » d'une porte « minorité » à 3 entrées (le complément d'une fonction « majorité »)

Chapitre 1 – exercice 1.17

- Implémenter une fonction minorité à 3 entrées à l'aide de NAND, NOR et INV
 - Combien de transistors faut-il ?
 - Comparer avec le nombre de transistors nécessaire à l'implémentation de l'exercice 1.16

Chapitre 2 – $I_{ds}(V_{ds})$ idéal

  - Caractéristique I(V)
 - Mode de fonctionnement








$$I_{ds} = \begin{cases} 0 & V_{gs} < V_t & \text{cutoff} \\ \beta \left(V_{gs} - V_t - \frac{V_{ds}}{2} \right) V_{ds} & V_{ds} < V_{dsat} & \text{linear} \\ \frac{\beta}{2} (V_{gs} - V_t)^2 & V_{ds} > V_{dsat} & \text{saturation} \end{cases}$$

Chapitre 2 – $I_{ds}(V_{ds})$ réel

- Caractéristique $I(V)$
 - Effets non-idéaux
 - Modulation de canal
 - conduction sous le seuil
 - Effet de substrat (body effect)
 - Effet tunnel
 - Effet de T°
 - Effet de géométrie
 - Fuite aux jonctions

Chapitre 2 – $V_{out}(V_{in})$

- Fonction de transfert
 - Caractéristique d'un INV

    
 


Chapitre 2 – Marges de bruit

- Fonction de transfert

- Rapport β : β_p / β_n

- Marges de bruit : NM_L et NM_H

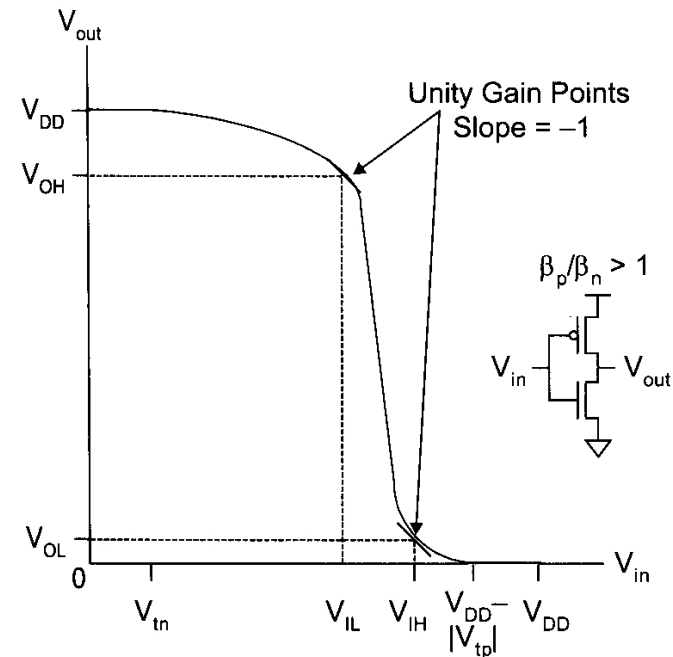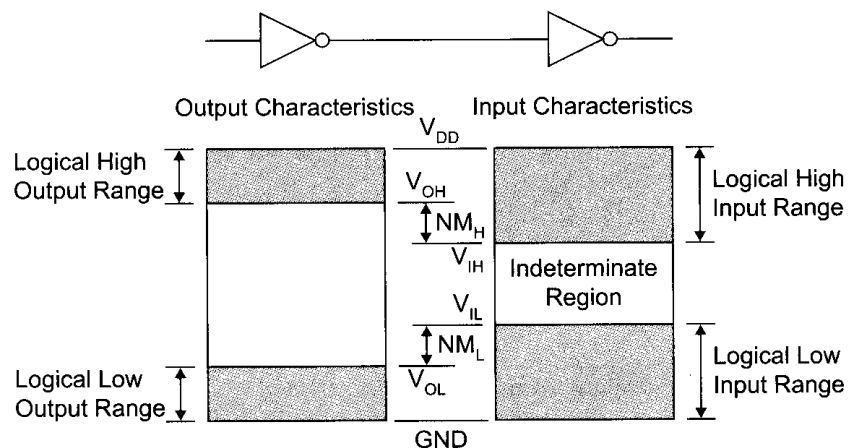


Chapitre 2 – exercice 2.1


- Soit un nMOS (paramètres : process $0.6\mu\text{m}$, $W/L=4/2\lambda=1.2/0.6\mu\text{m}$, $T_{\text{ox}}=100\text{ \AA}$, $\mu_e=350\text{ cm}^2/\text{V}$, $V_{\text{th}}=0.7\text{V}$)
 - $I_{\text{ds}}(V_{\text{ds}}) = ?$ Pour $V_{\text{gs}}=0,1,2,3,4,5\text{ V}$

Chapitre 2 – exercice 2.2

 - Montrer que le courant passant par 2 transistors vaut le courant passant par un transistor de largeur double (modèle Schockley). Montrer que $I_{DS1} = I_{DS2}$ dans la région linéaire



(a)

 

(b)

Chapitre 2 – exercice 2.3

- Que se passe-t-il si l'effet de substrat (body effect) est considéré ? $I_{DS1} <?> I_{DS2}$

Chapitre 2 – exercice 2.7

- L'effet de corps limite-t-il le nombre de transistors en série d'une porte CMOS à basse fréquence ?

Chapitre 2 – exercice 2.8


- Pour modifier la tension de seuil, on peut jouer sur le potentiel de substrat. Pour accroître la tension de seuil d'un nMOS, faut-il appliquer une tension positive ou négative au substrat ?

Chapitre 2 – exercice 2.10

- Si T° augmente, le courant d'un transistor passant augmente aussi ?
- Qu'en est-il du courant si le transistor est bloquant ?
- Un composant fonctionnera-t-il plus rapidement à haute T° ?


Chapitre 2 – exercice 2.14

- Esquisser la fonction de transfert du buffer suivant. Pourquoi est-ce un mauvais circuit ?

 





Chapitre 2 – exercice 2.15

- Donner les caractéristiques V_{IL} , V_{IH} , V_{OL} , V_{OH} , NM_H et NM_L de la fonction de transfert suivante

 


Chapitre 2 – exercice 2.21

- Quelles sont les potentiels de sortie si l'effet de corps est négligé ?

    

Chapitre 2 – exercice 2.22

- Que vaut V_{out} pour $V_{\text{in}}=0\text{V}$, 0.6V , 0.9V si $V_{\text{DD}}=1.2\text{V}$, $V_{\text{th}}=0.4\text{V}$?

 

Chapitre 4 – Caractériser un circuit

- Caractériser un circuit par
 - simulations
 - modèles simples
- Que caractériser ?
 - délai, délai d'interconnexions, intégrité des signaux,
 - dissipation de puissance,
 - marges de bruit, fiabilité, mise à échelle



Chapitre 4 – Délai (1)

- Délais par modèles RC


- R et C effective

- $R \propto 1/W$ et $C \propto W$

- Ex : 3-IN NAND avec $t_r \sim t_f$

  

(a)

 

(b)


Chapitre 4 – Délai (2)

- Délais par modèles RC


 - Elmore

- $T_{pd} = \sum R_{n-i} C_i$


 - Ex : 2-IN NAND avec $t_r \sim t_f$

 

(a)

 

(b)

 

(c)

Chapitre 4 – Délai (3)

• Délais par modèles RC

– Modèle linéaire

- $d = f + p = g \cdot h + p$

- $t_{pd} = d \cdot \tau$



d : delai

f : effort

p : parasite (sans charge)


g : effort logique

h : effort électrique

  


$$C_{in} = 3$$

$$g = 3/3$$

 

$$C_{in} = 4$$

$$g = 4/3$$

 

$$C_{in} = 5$$

$$g = 5/3$$

Chapitre 4 – Délais normalisés

Type de porte	Nbre d'entrées				
	1	2	3	4	n
INV	1				
NAND		4/3	5/3	6/3	$(n+2)/3$
NOR		5/3	7/3	9/3	$(2n+1)/3$
Tristate, MUX	2	2	2	2	2
XOR, NXOR		4,4	6,12,6	8,16,16,8	

Chapitre 4 – Effort logique (1)

Effort logique et dimensionnement


- Délai d'une porte : $d = g \cdot h + p$ et $t_{pd} = d \cdot \tau$
- Délai de plusieurs portes
 - $D = \Sigma d_i = D_F + P$
avec $D_F = \Sigma f_i$ et $P = \Sigma p_i$
 - $F = \Pi f_i = \Pi g_i h_i$ ou $F = GBH$
avec $G = \Pi g_i$, $H = C_{out}/C_{in}$ ($h_i = C_{out}(i)/C_{in}(i)$),
 $B = \Pi b_i$ avec $b_i = (C_{on} + C_{off})/C_{on}$ si branches
 - Condition pour minimiser D ?

Chapitre 4 – Effort logique (2)

$$- D = N F^{1/N} + P$$


connaître N, F et P mais pas la taille !

Exemple

 

Chapitre 4 – Nombre d'étages (1)

- Choix du nombre d'étage

 


$$D = NF^{1/N} + \sum_{i=1}^{n_1} p_i + (N - n_1)p_{inv}$$

$$\frac{\partial}{\partial N} \text{ avec } \rho = F^{1/\hat{N}} \Rightarrow p_{inv} + \rho(1 - \ln \rho) = 0$$

$$\text{si } p_{inv} = 0 \Rightarrow \underline{\rho = e}, \text{ si } p_{inv} = 1 \Rightarrow \underline{\rho = 3.59}$$

Chapitre 4 – Nombre d'étages (2)

- Sensibilité du délai face au nbre d'étages


 


Chapitre 4 – Puissance dissipée

- Statique
 - Conduction sous seuil
 - Courant (effet tunnel) à travers oxyde de gachette
 - Fuite des diodes
 - Courant de contention dans circuits (ratioed, pseudo-nMOS,...)

Chapitre 4 – Puissance dissipée

- Dynamique : $P_d = f_{sw} \cdot C \cdot V_{DD}^2$
 - capacité de la charge
 - « court-circuit » lorsque nMOS et pMOS conduisent en même temps

  

Chapitre 4 – Puissance dissipée

- Que faire pour diminuer P ?

Chapitre 4 – Exercice 4.1

- Calculer les délais d'une 2-IN NOR ($t_f \sim t_r$) à l'aide du modèle d'Elmore si elle conduit h 2-IN NOR identiques

Chapitre 4 – Exercice 4.2

- Même énoncé que 4.1 mais 1 unité C entre 2 transistors //, $\frac{1}{2}$ unité C entre 2 transistors série

Chapitre 4 – Exercice 4.5

- Dessiner le graphe délai V_s effort électrique pour une 2-IN NOR. Comparer avec la 2-IN NAND.

Chapitre 4 – Exercice 4.6

- Soit un 4xINV (4x + large qu'un INV), si un INV a $C_{in}=3$ unités et p_{inv}
 - $C_{in} (4xINV) = ?$
 - Effort logique $g = ?$
 - Délai parasite $p = ?$

Chapitre 4 – Exercice 4.7


- Soit un chemin logique à 3 étages dont les efforts respectifs sont 12, 6 et 9 unités,
 - Peut-on améliorer le design ? Pourquoi ?
 - Quel est le meilleur nombre d'étages ?
 - Quels changements recommanderiez-vous ?

Chapitre 4 – Exercice 4.9

- Montrer qu'une 4-IN NAND ($t_f \sim t_r$) a un effort logique de 6/3





Chapitre 4 – Exercice 4.10

- Déterminer le délai, x et y des 2 portes ci-dessous. Quel est le meilleur design ?

 

Chapitre 4 – Exercice 4.11

- Déterminer le délai des 4 portes ci-dessous. Quel est le meilleur design ?

    

Chapitre 4 – Exercice 4.24

- Une série d'INV de largeur croissante a pour charge une $C_{out} \gg$. Si $C_{in}(INV1)=20\text{fF}$ et $C_{out}=10\text{pF}$, quel est le nombre optimal d'INV qui minimise le délai ? Exprimez-le en terme de délais INV-FO4.

Chapitre 4 – Exercice 4.27

- Estimez la puissance consommée d'un chip (180nm process) où la surface vaut 70mm^2 , $f=450\text{MHz}$, $V_{DD}=0.9\text{V}$, facteur d'activité $\alpha=0.1$, $C_{sw}=150\text{pf/mm}^2$.

Chapitre 4 – Exercice 4.28

- Vous souhaitez réduire V_{DD} d'une porte CMOS pour consommer moins de puissance, V_t évoluera en conséquence. La P_{dyn} \uparrow ou \downarrow ? Qu'en est-il de P_{stat} ?

Chapitre 4 – Exercice 4.29

- Évaluez l'effet d'empilement dans le cas des fuites sous le seuil en comparant I_1 et I_2 . Les transistors sont supposés identiques, $\gamma=0$ et $n=1$
 - aucun DIBL ($\eta=0$), $I_2/I_1=1/2$
 - Si $\eta \uparrow$, $I_1 \downarrow$ ou \uparrow ? $I_1 = ?$ si $\eta=0.05$ et $V_{DD}=1.8V$
 - Si $\eta \uparrow$, $I_2 \downarrow$ ou \uparrow ? $I_2 = ?$ si $\eta=0.05$ et $V_{DD}=1.8V$
 - Résoudre I_2/I_1 et x avec $\Delta = \eta V_{DD}/v_T$ et $\Delta \gg 1$
 - Expliquez pourquoi l'effet d'empilement est plus important pour des transistors ayant un DIBL \gg